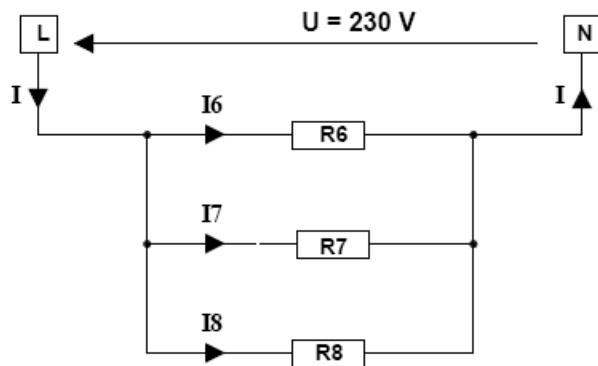


Application : circuit dérivation

$$R_6 = 20 \Omega$$

$$R_7 = 50 \Omega$$

$$R_8 = 1000 \Omega$$



1. Calculez  $I_6$ :

$$I_6 = \frac{U}{R_6} = \frac{230}{20} = 11,5 \text{ A}$$

2. Calculez  $I_7$ :

$$I_7 = \frac{U}{R_7} = \frac{230}{50} = 4,6 \text{ A}$$

3. Calculez  $I_8$ :

$$I_8 = \frac{U}{R_8} = \frac{230}{1000} = 0,23 \text{ A}$$

4. Calculez  $I$ :

$$I = I_6 + I_7 + I_8 = 16,3 \text{ A}$$

5. Calculez  $R_{eq}$ :

$$R_{eq} = \frac{U}{I} = \frac{230}{16,3} = 14 \Omega \text{ ou bien} \quad \frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_6} + \frac{1}{R_7} + \frac{1}{R_8}$$

$$0,05 + 0,02 + 0,001 = 0,071 \Omega \quad \text{donc} \quad R_{eq} = \frac{1}{0,071} = 14 \Omega$$

6. Retrouvez graphiquement vos résultats sur la caractéristique  $u = f(I)$  sur la **fig.3** ci-dessous.

Application : circuit dérivation

$$R_6 = 20 \Omega$$

$$R_7 = 50 \Omega$$

$$R_8 = 1000 \Omega$$

